

Isidoro Edward Pérez J







Sust. 4 en 5

ec. 6 $I_1 = U_s C_2 S C_1 S \left(\frac{1}{C_1 S} + R_c + \frac{1}{C_2 S} \right)$

Sust 6 en 1

$V_c = R_1 \left(U C_2 S C_1 S \left[\frac{1}{C_1 S} + R_2 + \frac{1}{C_2 S} \right] \right) + \frac{1}{C_1 S} \left(U_s C_2 S C_1 S \left(\frac{1}{C_1 S} + R_2 + \frac{1}{C_2 S} \right) - U_s C_2 \right)$

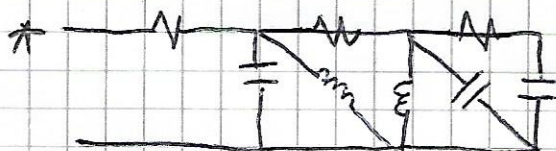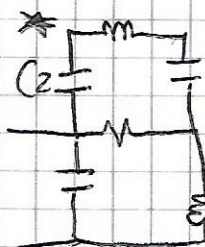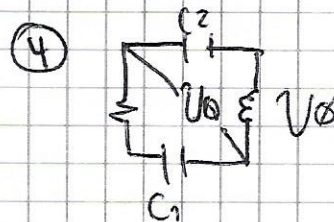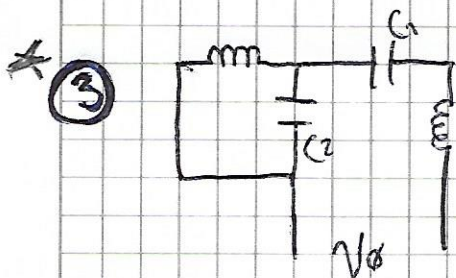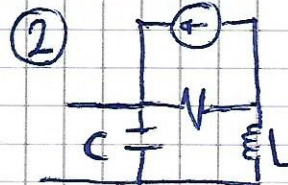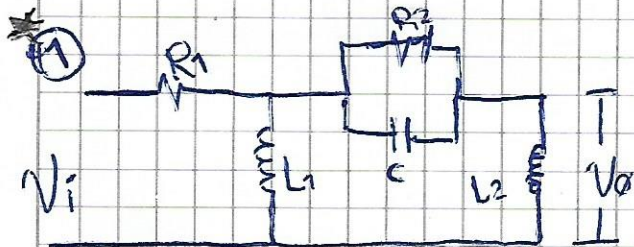$\frac{U_s}{V_o} = \frac{1}{(R_1 C_1 C_2 S^2 \left[\frac{1}{C_1 S} + R_2 + \frac{1}{C_2 S} \right]) + \left(C_2 S \left(\frac{1}{C_1 S} + R_2 + \frac{1}{C_2 S} \right) - \frac{C_2}{C_1} \right)}$




Ludovico Edmundo Pérez A.


10/01/2020

Modelado de sistemas


Electrónicos

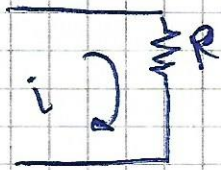

$$V = iR \rightarrow V = R \cdot i$$

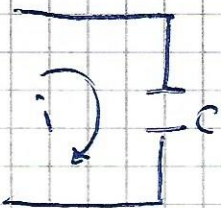


$$V = \frac{1}{C} \int i dt$$

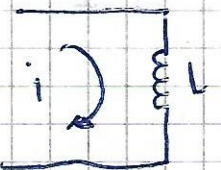

$$V = L \frac{di}{dt}$$

Sist. de 1er Orden

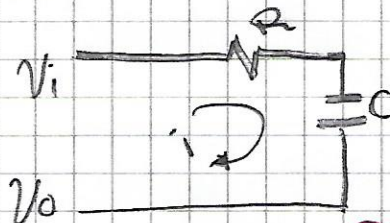


$$\textcircled{1} V_i = i \cdot R + \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow V_c = i \cdot R + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$V_s = \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow V_s = \frac{1}{C} \cdot i$$

3 G(s)

$$V_s = \frac{1}{C} i = \frac{1}{C} i \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{Cs} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{Cs}}$$
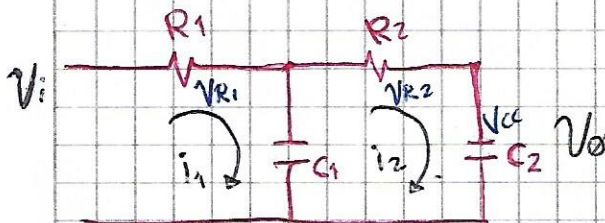
$$\frac{\frac{1}{Cs}}{CsR + 1} = \frac{1}{R(Cs + 1)} = G(s)$$



$$\textcircled{1} V_c = R_1 i_1 + \frac{1}{C_1 s} (i_1 - i_2)$$

$$\textcircled{2} 0 = \frac{1}{C_1 s} (i_2 - i_1) + R_2 i_2 + \frac{1}{C_2 s} i_2$$

$$\textcircled{3} V_s = \frac{1}{C_2 s} i_2 \quad \textcircled{4} i_2 = V_s C_2 s$$

Mallas LMK

$$0 = V_{R1} + V_{C1} - V_R$$

$$V_R = V_R + V_{C1}$$

$$0 = V_{C1} + V_{R2} + V_{C2}$$

$$0 = \frac{1}{C_1} \int i dt$$

Para la 2


$$0 = -\frac{1}{C_1 s} i_1 + i_2 \left(\frac{1}{C_1 s} + R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right)$$

$$\frac{1}{C_1 s} i_1 = i_2 \left(\frac{1}{C_1 s} + R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right)$$

$$\textcircled{5} i_1 = i_2 C_1 s \left(\frac{1}{C_1 s} + R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right)$$

Luis Eduardo Rentería Soler

14/01/20

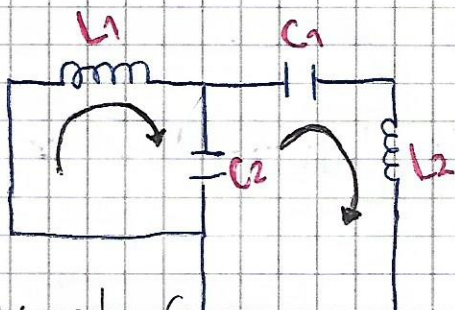

$$V_i = V_{C2} + V_{C1} + V_{L2}$$

$$V_i = \frac{1}{C_2} \int (i_1 - i_2) dt + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$\Phi = V_{L1} + V_{C2}$$

$$\Phi = L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_2} \int (i_2 - i_1) dt$$

$$V_s = \frac{1}{C_1} \int i_1 dt$$

$$1) V_i = \frac{1}{C_2 S} (I_1 - I_2) + \frac{1}{C_1 S} I_1 + L_2 S I_2$$

$$2) \Phi = L_1 S I_2 + \frac{1}{C_2 S} (I_2 - I_1)$$

$$3) V_s = \frac{1}{C_1 S} I_1$$

$$4) I_1 = V_s C_1 S$$

$$\Phi = -\frac{1}{C_2 S} (I_1 - I_2) \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right)$$

$$-I_2 \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right) = \frac{1}{C_2 S} I_1 = I_2 = \frac{1}{C_2 S} I_1 \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right)$$

Sustituir 4 en 5

$$5) I_2 = \frac{1}{C_2 S} V_s C_1 S \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right)$$

6 en 1

$$V_i = \frac{1}{C_2 S} \left(\frac{1}{C_2 S} V_s C_1 S \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right] - V_s C_1 S \right) + \frac{1}{C_1 S} (V_s C_1 S) + L_2 S (V_s C_1 S)$$

$$V_i = V_s \left(\frac{1}{C_2 S} \left[\frac{1}{C_2 S} C_1 S \left\{ \frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right\} - C_1 S \right] + L_2 S (C_1 S) \right)$$

función de transferencia


$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{1}{\frac{1}{C_2 S} \left[\frac{1}{C_2 S} C_1 S \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right) - C_1 S \right] + L_2 S (C_1 S)}$$

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{C_2 S C_1 S \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S \right) - C_1 S}{C_2 S C_1 S}$$

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{C_2 S C_1 S}{C_2 S + C_1 S + L_1 S + C_2 S + L_2 S}$$

Luis Eduardo Ríos A.

14/01/20

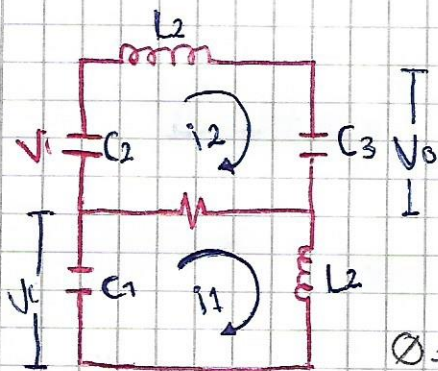

$$\Phi = V_{C1} + V_R + V_{L2} - V_C$$

$$V_i = V_{C1} + V_R + V_{L2}$$

$$V_i = \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + R(i_1 - i_2) L \frac{di}{dt}$$

$$\Phi = V_{C2} + V_{C1} + V_{C3} + V_R$$

$$\Phi = \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + L \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_3} \int i_2 dt + R(i_2 - i_1)$$

$$V_s = \frac{1}{C_3} \int i_2 dt$$

$$1) V_i = \frac{1}{C_1} S I_1 + R(I_1 - I_2) + L_2 S I_1$$

$$2) \Phi = \frac{1}{C_2} S I_2 + L_1 S I_2 + \frac{1}{C_3} S I_2 + R(I_2 - I_1)$$

$$3) V_s = \frac{1}{C_3} S I_2$$

$$4) I_2 = V_s C_3 S$$

$$\Phi = -R I_1 + I_2 \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right)$$

$$5) I_1 = I_2 R \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right)$$

4 en 5

$$6) I_1 = V_s C_3 S R \left(\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right)$$

6 en 1

$$V_i = \frac{1}{C_1 S} (V_s C_3 S R \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right]) + R (V_s C_3 S R \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right] - V_s (C_3 S) + L_2 S (V_s C_3 S R \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right]))$$

función de transferencia


$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{1}{(C_3 S R \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right] + (C_3 S \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right] C_3 S) + C_2 S (C_3 S R \left[\frac{1}{C_2 S} + L_1 S + \frac{1}{C_3 S} + R \right])}$$

Agrupando términos semejantes

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{1}{C_3 S R (C_2 S + L_1 S + C_3 S + R) + (C_3 S (C_2 S + L_1 S + R) + C_2 S (C_3 S R + L_1 S))}$$

Isidoro Eduardo Pérez J.

14/01/20

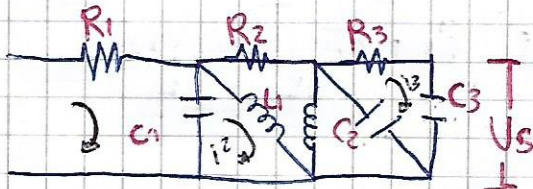

$$\emptyset = V_{R1} + V_{C1}$$

$$\emptyset = V_{C1} + V_{R2} + V_{L1} + V_{L2} + V_{C2} + V_{R3} + V_{L3}$$

$$V_5 = \frac{1}{C_3} \int i_3 dt$$

$$\emptyset = \frac{1}{C_1} (i_2 - i_1) dt + i_2 R_2 + L_1 \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{d(i_2 + i_3)}{dt} + \frac{1}{C_2} (i_3 - i_2) + i_3 R_3 + \frac{1}{C_3} i_3$$

$$V_i = i_1 R_1 + \frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt$$

$$V_{R1} = i_1 R_1$$

$$V_{R3} = i_3 R_3$$

$$V_{C1} = \frac{1}{C_1} \int (i_1 - i_2) dt$$

$$V_{C2} = \frac{1}{C_2} \int i_3 dt$$

$$V_{R2} = i_2 R_2$$

$$V_3 = \frac{1}{C_3} \int i_3 dt$$

$$L_1 = L_1 \frac{di_2}{dt}$$

$$L_2 = L_2 \frac{d(i_2 + i_3)}{dt}$$

$$\textcircled{1} V_i = I_1 R_1 + \frac{1}{C_1 S} (I_1 - I_2) dt$$

$$\textcircled{2} \emptyset = \frac{1}{C_1 S} (I_2 - I_3) + I_2 R_2 + L_1 S I_2 + L_2 S (I_2 - I_3) + \frac{1}{C_2 S} I_3 + I_3 R_3 + \frac{1}{C_3 S} I_3$$

$$\textcircled{3} V_5 = \frac{1}{C_3 S} I_3 \quad \textcircled{4} I_3 = V_5 C_3 S$$

$$\emptyset = \frac{1}{C_1 S} I_1 + I_2 (R_2 + L_1 S + L_2 S - I_3 + \frac{1}{C_2 S} I_3 + I_3 R_3 + \frac{1}{C_3 S} I_3)$$

$$\textcircled{5} I_1 = I_2 C_1 S (R_2 + L_1 S + L_2 S - I_3 + \frac{1}{C_2 S} I_3 + I_3 R_3 + \frac{1}{C_3 S} I_3)$$

Substituir 4 en 5

$$C_1 I_1 = I_2 C_1 S (R_2 + L_1 S + L_2 S - (V_5 C_3 S) + \frac{1}{C_2 S} (V_5 C_3 S) + (V_5 C_3 S) R_3 + \frac{1}{C_3 S} (V_5 C_3 S))$$

$$= [I_2 C_1 S (R_2 + L_1 S + L_2 S - (V_5 C_3 S) + \frac{1}{C_2 S} (V_5 C_3 S) + (V_5 C_3 S) R_3 + \frac{1}{C_3 S} (V_5 C_3 S))] R_1 + \frac{1}{C_2 S}$$

Luis Eduardo Pérez A.

14/01/20

$$V_i = V_s \left[I_2 \left(\frac{1}{C_1 S} (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}) \right) R_1 + \frac{1}{C_1 S} \left[I_2 C_3 (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}) \right] \right]$$

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{1}{\left[I_2 C_1 S (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}) \right] R_1 + \frac{1}{C_1 S} \left[I_2 C_3 (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}) \right]}$$

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{1}{\left[\frac{I_2 C_3 (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S})}{C_2 C_3 S} \right] R_1 + \frac{1}{C_1 S} \left[I_2 C_3 (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}) \right]}$$

$$\frac{V_s}{V_i} = \frac{C_2 S C_3 S}{I_2 L S^3 (R_2 + L + L_2 + 1 + R_3 + 1) R_1 (I_2 L_1 S (R_2 + L_1 S + L_2 S + \frac{1}{C_2 S} + R_3 + \frac{1}{C_3 S}))}$$